

O MITO DO FATOR DE AMORTECIMENTO: Será que seu amplificador está mentindo para você?



Descrição

Você sabe o que é Fator de Amortecimento (Damping Factor)? Será que aquele número gigante no manual do seu amplificador faz diferença na prática ou é apenas jogada de marketing? Neste vídeo, vamos desvendar o que é a Força Contraeletromotriz, como medir a impedância de saída na bancada e revelar a verdade sobre os cabos de áudio! Compartilhe, se inscreva no canal e deixe aquele like!

HASHTAGS: #Eletronica #AudioProfissional #FatorDeAmortecimento
#Amplificadores #ProfessorBairros #EngenhariaDeAudio

www.bairrospd.com

VISITE O SITE DO PROFESSOR BAIROS LÁ EM O PDF E MUITO MAIS.

PARA AULAS ONLINE CONTATE VIA SITE.

www.bairrospd.com


<https://www.youtube.com/@professorbairros>



Sumário


O MITO DO FATOR DE AMORTECIMENTO: Será que seu amplificador está mentindo para você?	1
1.1. A pergunta	3
1.2. Introdução	3
1.3. A força contraeletromotriz	4
1.4. A impedância interna	5
1.5. Como medir	6
1.6. O procedimento	7
1.7. Medindo a tensão com carga	8
1.8. A Matemática (Calculando o DF direto)	9
1.9. Encontrando a Impedância Interna (Z_{int})	10
1.10. Os cabos	11
1.11. O valor típico para o DF	12
1.12. O caso do amplificador valvulado	13
1.13. O Mito do Número Gigante	14
1.14. Tirada final	15

1.1. A pergunta

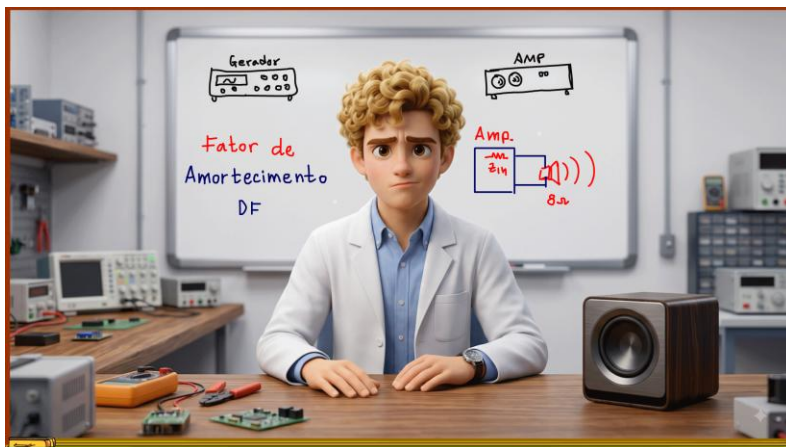


Arthurzinho: "O que é o fator de amortecimento de um amplificador e como medir?"

1.2. Introdução

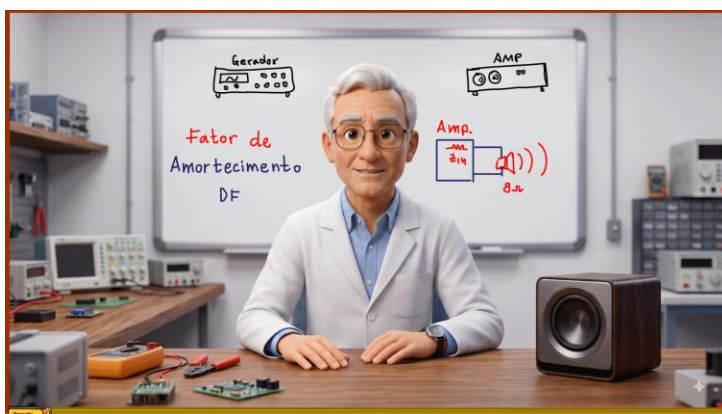


Prof. Bairros: "O Fator de Amortecimento, ou Damping Factor, é, na prática, a capacidade que o amplificador tem de atuar como um freio elétrico para o cone do alto-falante. Vamos ver os detalhes?"

1.3. A força contraeletromotriz

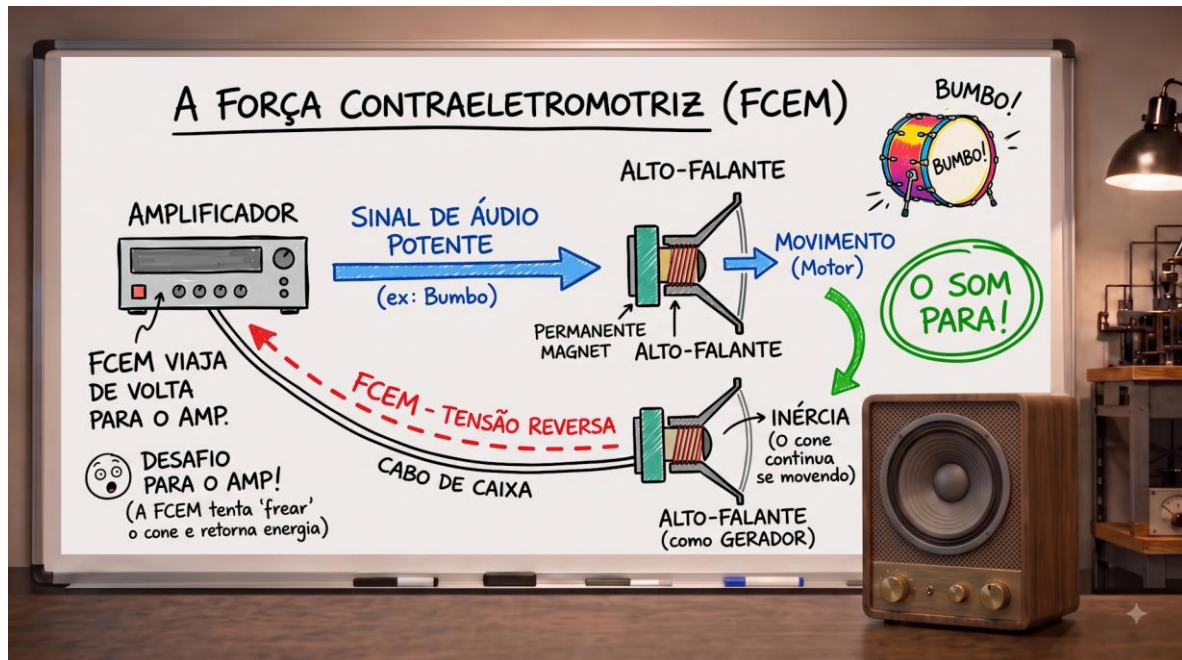

Para entender o porquê disso, precisamos lembrar que um alto-falante não é apenas um motor que transforma energia elétrica em movimento; ele também é um gerador. Quando um sinal de áudio grave e intenso, como a batida de um bumbo, cessa, a inércia faz com que o cone continue se movendo por uma fração de segundo. Esse movimento da bobina dentro do campo magnético gera uma tensão reversa, conhecida como Força Contraeletromotriz (FCEM), que viaja de volta pelo cabo em direção ao amplificador.

1.4. A impedância interna

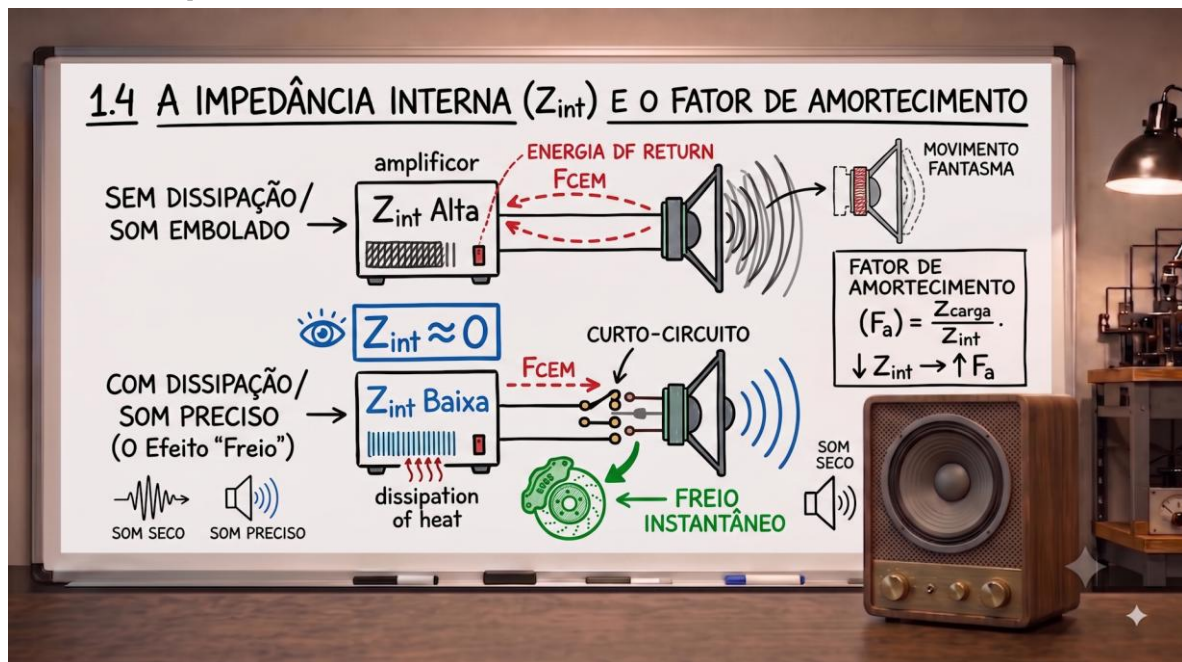


Para frear esse movimento 'fantasma' do cone e evitar que o som fique embolado, a saída do amplificador precisa dissipar essa energia. Se a impedância interna, a Z_{int} , do amplificador for próxima de zero, ele atua como um curto-circuito para essa FCEM, freando o cone instantaneamente. Quanto menor a impedância interna, maior o Fator de Amortecimento, e mais 'seco' e preciso é o som.

1.5. Como medir




A medição do fator de amortecimento passa pela medição da impedância interna do amplificador. Você não mede isso com um multímetro na escala de Ohms, pois queimaria o medidor e não daria a leitura dinâmica! A medição é feita avaliando a queda de tensão quando o equipamento é submetido a uma carga. Você vai precisar de três coisas: um gerador de sinal, que até pode ser um app no celular; um multímetro True RMS; e um resistor de carga de potência, uma 'dummy load', geralmente de 8 Ohms.

1.6. O procedimento

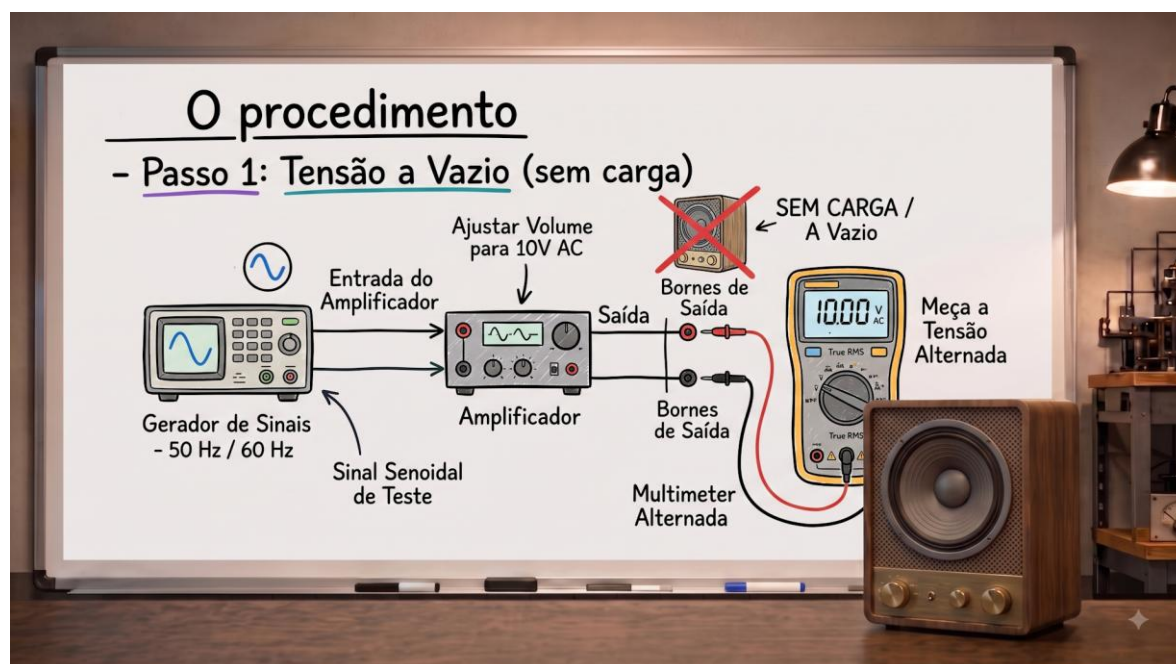

Veja agora o procedimento passo a passo. Tudo começa ajustando o sinal na saída do amplificador sem carga, ou seja, a vazio. Conecte o gerador de sinais na entrada emitindo uma onda senoidal – uma frequência comum para testes é 50 Hz ou 60 Hz. Não conecte nenhuma carga na saída ainda. Meça a tensão alternada nos bornes. Ajuste o volume até obter uma tensão redonda e fácil de calcular; como 10 Volts AC usada no nosso exemplo de medição.

1.7. Medindo a tensão com carga

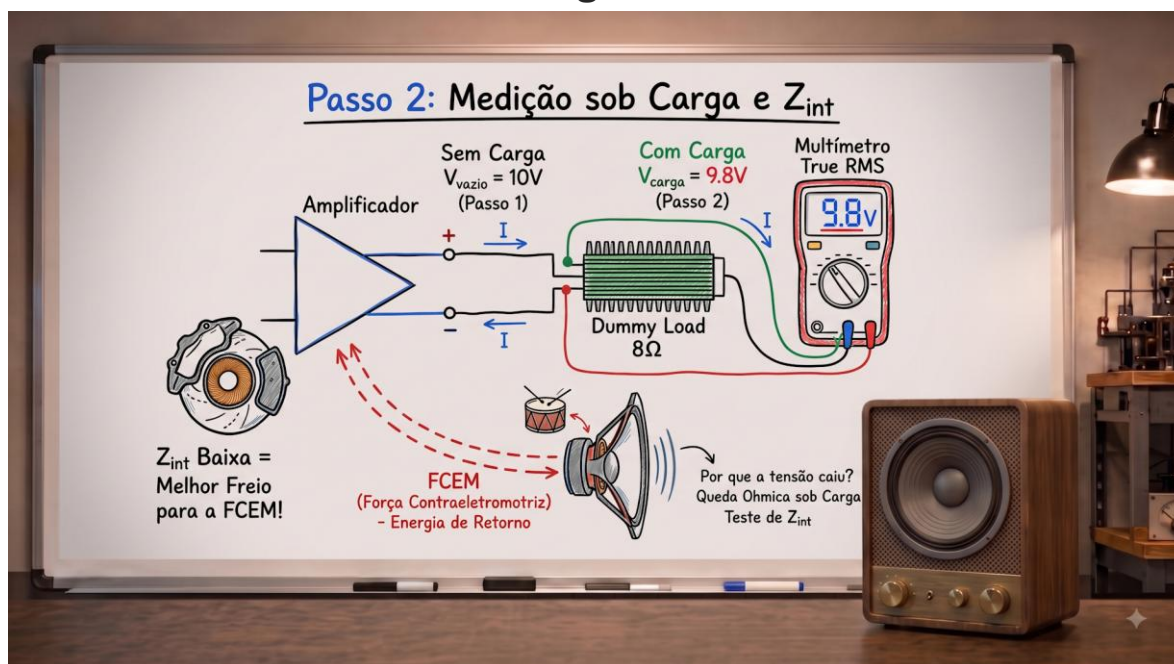

Segundo passo: meça a tensão com carga. Para isso, conecte o resistor de 8 Ohms aos bornes de saída. Sem mexer no botão de volume, meça a tensão novamente. Agora a tensão vai cair levemente, pois a corrente passa a fluir para a carga e a impedância interna do amplificador vai provocar uma queda de tensão na saída. Meça esse novo valor — digamos que caiu para 9,8 Volts, como no nosso exemplo.

1.8. A Matemática (Calculando o DF direto)

Calculando o DF direto: A Matemática do Fator de Amortecimento (F_a)

$V_{\text{vazio}} = 10V$

Amplificador

Impedância Z_{int}

Amplificador

$V_{\text{carga}} = 9,8V$

Tensão "Perdida" ($V_{\text{vazio}} - V_{\text{carga}}$)

vazamento (0,2V)

Tensão que ficou na Carga: V_{carga} de 8 Ohms

$F_a = \frac{V_{\text{carga}}}{V_{\text{vazio}} - V_{\text{carga}}}$

Exemplo Prático:

$DF = \frac{9,8V}{10V - 9,8V}$


$DF = \frac{9,8}{0,2}$

DF = 49

O Fator de Amortecimento deste amplificador (para uma carga de 8 Ohms) é 49.


O terceiro passo é a matemática. A fórmula prática baseia-se na relação entre a tensão que ficou na carga e a tensão que foi 'perdida' na impedância interna. O fator de amortecimento é igual à tensão com carga, dividida pela diferença entre a tensão a vazio e a tensão com carga. No nosso exemplo fica 9,8 dividido por 10 menos 9,8. Isso nos dá um Fator de Amortecimento de 49 para uma carga de 8 Ohms.

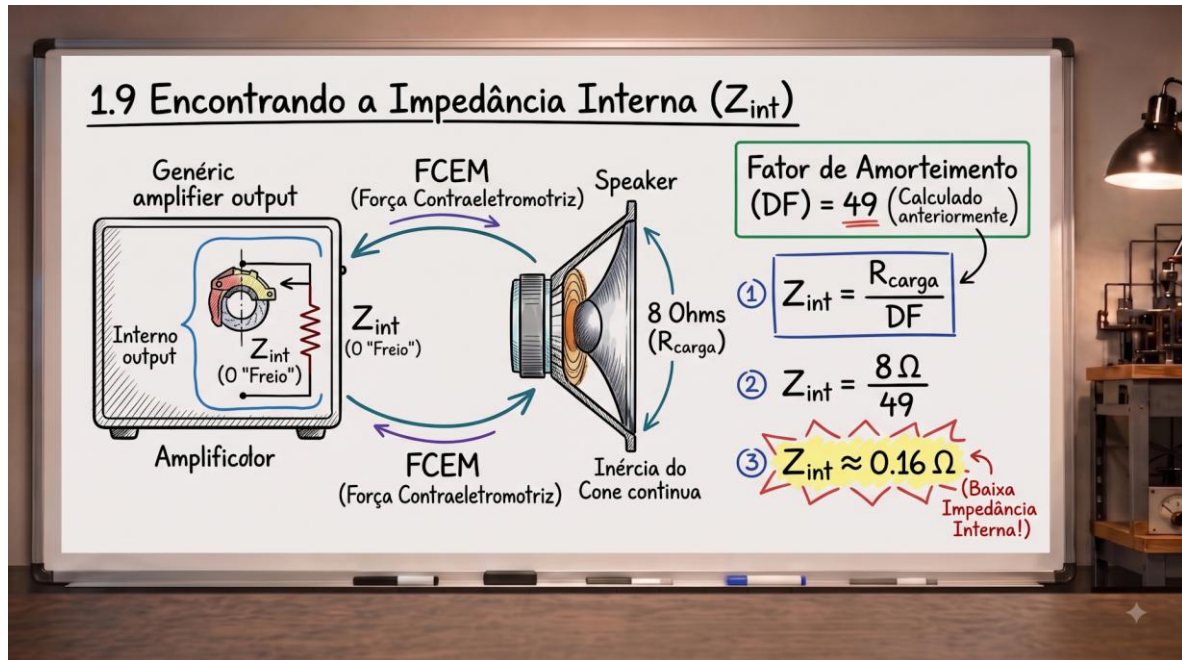1.9. Encontrando a Impedância Interna (Z_{int})




E agora, a cereja do bolo: sabendo o Fator de Amortecimento, você acha a impedância interna facilmente! É só dividir a resistência da carga, no nosso caso 8 Ohms, pelo fator de amortecimento calculado há pouco. Oito dividido por 49 dá aproximadamente 0,16 Ohms. Essa é a impedância interna do nosso amplificador de exemplo.

1.10. Os cabos

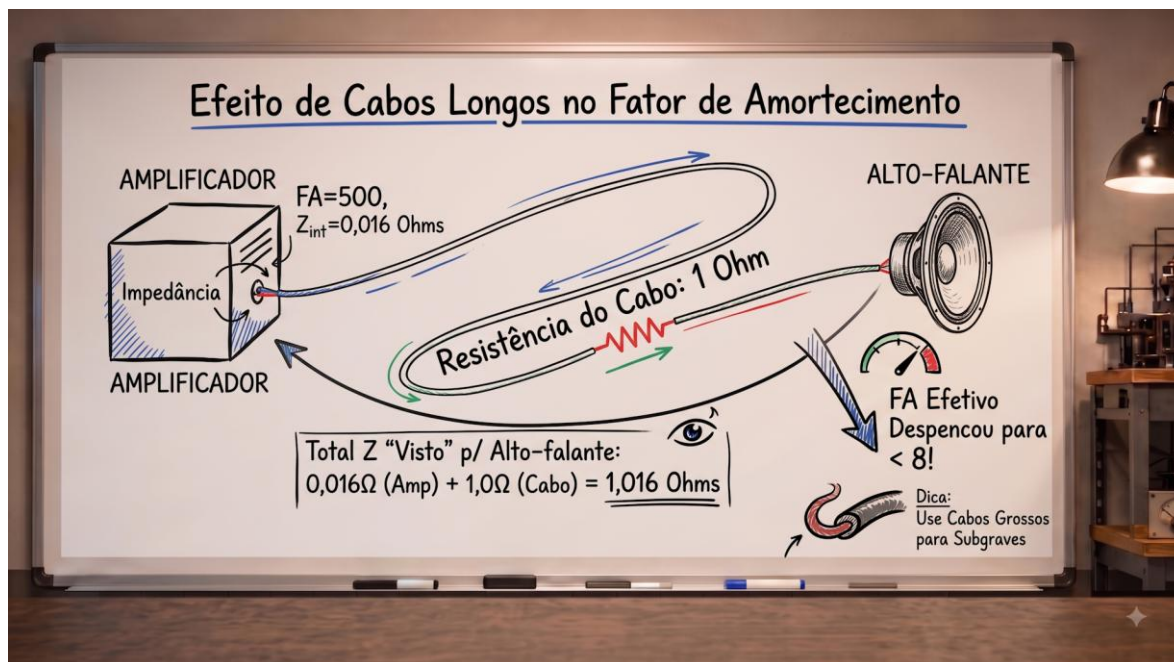

Um detalhe crucial sobre o mundo real! O cabo das caixas de som entra nessa matemática. Se o amplificador tiver um Fator de Amortecimento de 500 (uma impedância interna de 0,016 Ohms), mas você usar um cabo muito longo e fino que tenha 1 Ohm de resistência, a impedância que o alto-falante 'enxerga' olhando para trás não é mais 0,016 Ohms, e sim 1,016 Ohms. O seu Fator de Amortecimento efetivo despencaria para menos de 8! É por isso que caixas de subgraves exigem cabos de bitolas espessas.

1.11. O valor típico para o DF

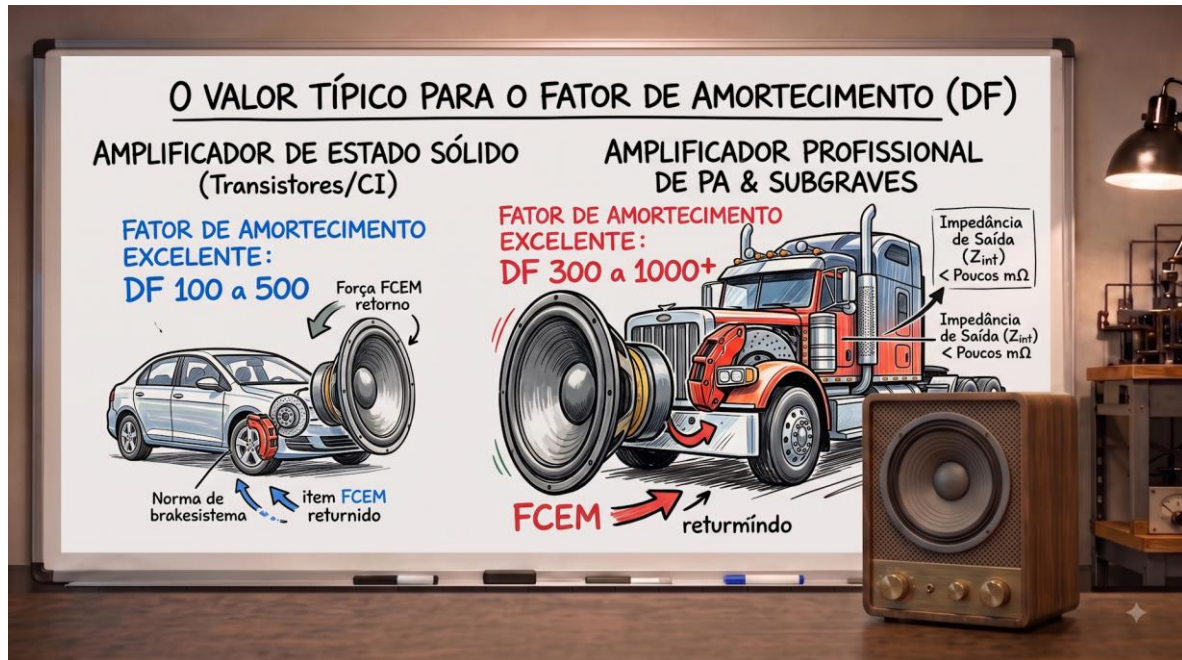


Para um bom amplificador de estado sólido (transistores ou circuitos integrados) operando em uma carga de 8 Ohms, um fator de amortecimento considerado excelente e típico de mercado fica na faixa entre 100 e 500. No entanto, o que é considerado 'bom' varia radicalmente dependendo da arquitetura. Amplificadores Profissionais de PA e Subgraves têm Fator Típico de 300 até mais de 1000. Desenhados para empurrar sistemas gigantescos em shows ao vivo, onde cones pesados geram muita Força Contraeletromotriz, eles precisam de um freio elétrico muito potente. Nesses projetos, a impedância de saída chega a ser de poucos miliohms.

1.12. O caso do amplificador valvulado




Já os amplificadores valvulados vivem em um universo próprio, com um Fator Típico de 5 a 20. Como as válvulas possuem uma alta impedância de saída, exigem um volumoso transformador de áudio para casar com os 8 Ohms do alto-falante. A resistência do fio de cobre interno desse transformador derruba o fator de amortecimento para valores baixíssimos. É por isso que um amplificador valvulado costuma ter graves mais soltos, redondos e 'macios' — ele literalmente não consegue frear o cone com a mesma rigidez de um transistor.

1.13. O Mito do Número Gigante

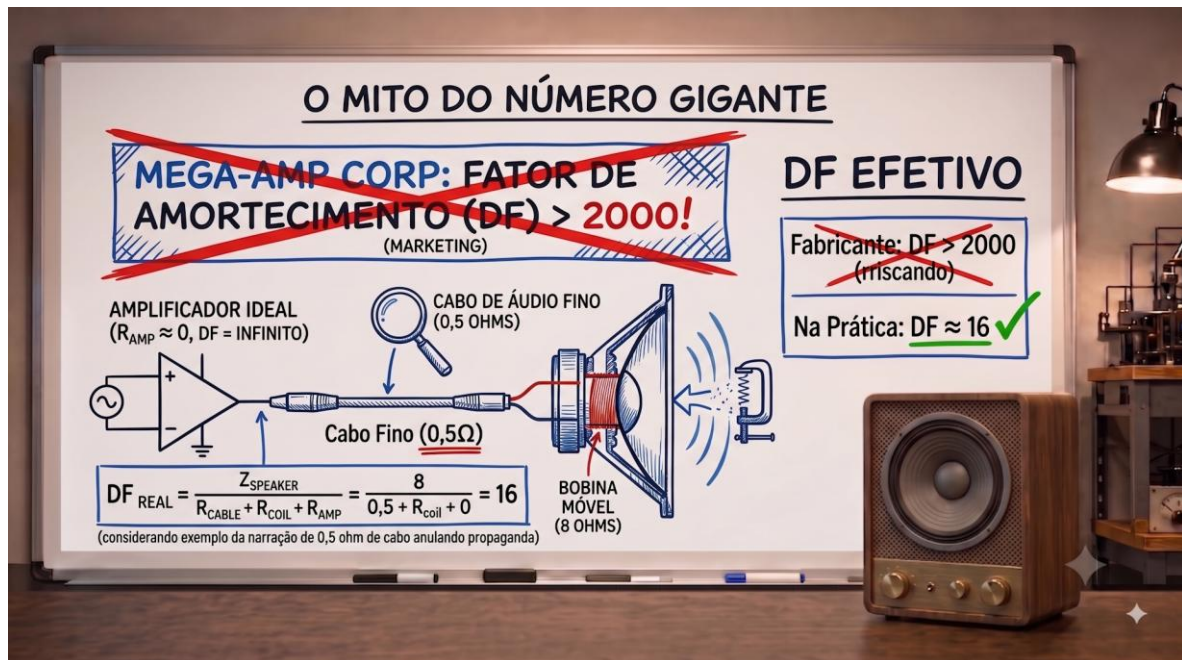

Muitos fabricantes usam fatores de amortecimento absurdos (ex: 'DF > 2000'), mas isso é só marketing. Do ponto de vista prático e matemático, qualquer valor acima de 100 torna-se irrelevante. Isso acontece devido ao Fator de Amortecimento Efetivo! O circuito de frenagem engloba tudo, desde a resistência do cabo de áudio até a resistência ôhmica do próprio enrolamento da bobina móvel. Um amplificador com fator de amortecimento infinito, ligado a um cabo fino com 0,5 Ohms de resistência, terá seu fator real despencando para 16, anulando totalmente a propaganda do fabricante."

1.14. Tirada final

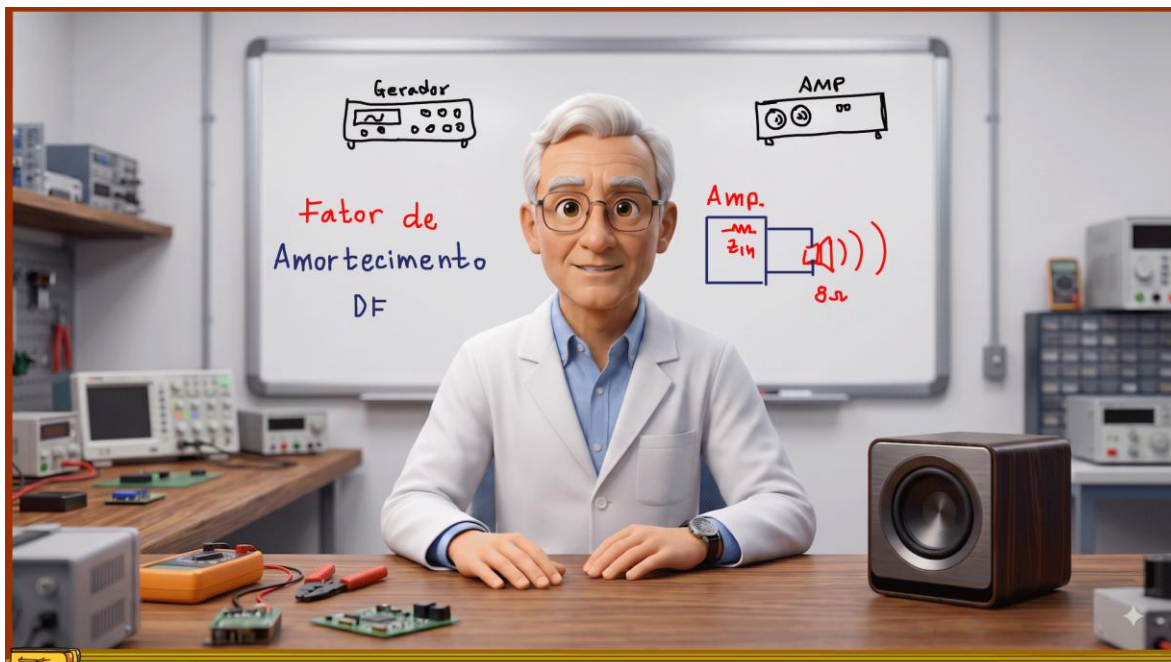

Agora você já sabe medir o fator de amortecimento e já sabe identificar o que é mito e o que é realidade! Gostou da informação? Compartilha, te inscreve no canal e não esquece de deixar aquele like!"