TÁ COMPLICADO ACIONAR O MOSFET COM O SEU ESP32, VEJA A SOLUÇÃO MOSFET COM BAIXO VGS



Professor Bairros (17/05/2023)



www.bairrospd.com

VISITE O SITE DO PROFESSOR BAIRROS LÁ EM O PDF E MUITO MAIS. PARA AULAS ONLINE CONTATE VIA SITE.

www.bairrospd.com

https://www.youtube.com/@professorbairros

# Sumário

1.	Tá complicado acionar o MOSFET com o seu ESP32, VEJA A SOLUÇÃO MOSFET com baixo VGS	3
	Acionamento do GATE do MOSFET	
	O circuito do acionamento	
	o MOSFET IRLZ44N	
5.	Onde comprar	7
	O circuito do teste	
7.	0 teste	9
8.	Conclusão	. 10
9	Créditos	11

1. TÁ COMPLICADO ACIONAR O MOSFET COM O SEU ESP32, VEJA A SOLUÇÃO MOSFET COM BAIXO VGS



Tá complicado acionar o MOSFET com o seu ESP32 e família, VEJA A SOLUÇÃO!

O MOSFET com baixo VGS, isso mesmo existe um MOSFET especial para esse tipo de aplicação, agora você vai poder até acionar até m trem com o seu ESP32, é isso que eu vou mostrar nesse tutorial.

Vamos lá.

#### 2. ACIONAMENTO DO GATE DO MOSFET

resistance

current

 $g_{fs}$ 


GSS

l<sub>DSS</sub>

Forward transconductance

Zero gate voltage drain

Gate source leakage current

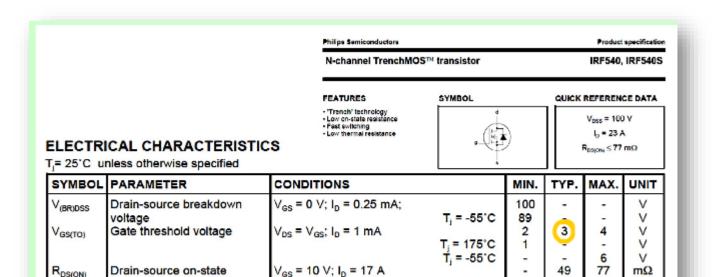

 $V_{DS} = 25 \text{ V}; I_D = 17 \text{ A}$ 

V<sub>GS</sub> = + 20 V; V<sub>DS</sub> = 0 V

V<sub>DS</sub> = 100 V; V<sub>GS</sub> = 0 V

V<sub>DS</sub> = 80 V; V<sub>GS</sub> = 0 V; T<sub>i</sub> = 175°C

Mas, por que é tão complicado acionar um MOSFET usando um microcontrolador com alimentação de 3,3V, como o ESP32.

Para o MOSFET ligar a tensão entre o GATE e o SOURCE, conhecido como VGS, tem que ser maior do que a tensão de VGS de threshold, esse dado consta no datasheet do componente, veja o exemplo do IRF540, a tensão de VGS de threshold, tá escrito no campo, varia de 2V a 4V, valor típico 3V, esse é o valor típico para a maioria dos MOSFETs.

PROFESSOR BAIRROS

T; = 175°C

193

100

10

250

mΩ

S

nA

μA

μА

132


15.5

10

0.05

8.7

#### 3. O CIRCUITO DO ACIONAMENTO.

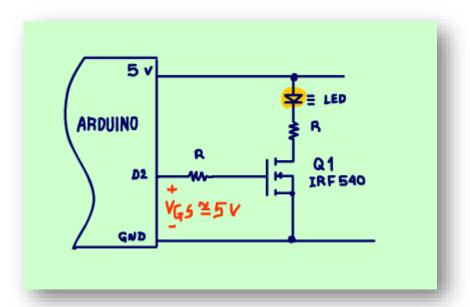


Para acionar o IRF540 o comando precisa mandar uma tensão VGS maior do que 3V, o ideal seria o dobro 6V.

Para acionar com o Arduino já fica complicado, o Arduino manda só 5V, essa tensão liga o MOSFET mas dependendo do tipo, depende do fabricante, da procedência e o MOSFET não liga completamente, pode até ficar instável.

Se tentar ligar o IRF540 com o ESP32 aí fica muito ruim mesmo, vai ligar meia boca com se diz por aí, é aí que entra o o MOSFET de baixo VGS o MOSFET IRLZ44N.

#### 4. O MOSFET IRLZ44N

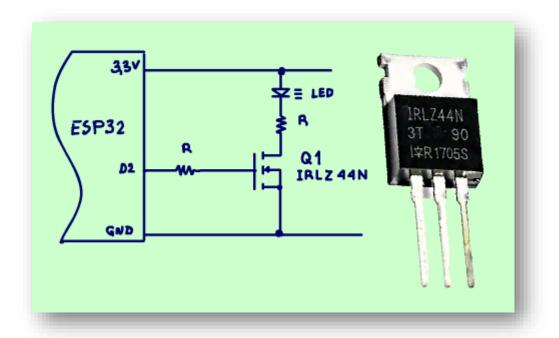

O MOSFET IRLZ44N tem um VGS de threshold entre 1V e 2V, veja o data sheet que coisa maravilhosa, agora sim, esse pode ser usado com o ESP32 tranquilamente, e com o Arduino mais tranquilamente ainda.


Esse L depois do IR é para LOW VGS.

#### 5. ONDE COMPRAR.



O melhor de tudo é que tem no mercado nacional, o preço é meio salgado ainda, o negócio é comprar aos quilos, fica em conta se você comprar de 20 unidade para mais, mas taí é uma ótima opção, acho que todo mundo devia ter alguns desses no seu estoque.

#### 6. O CIRCUITO DO TESTE.

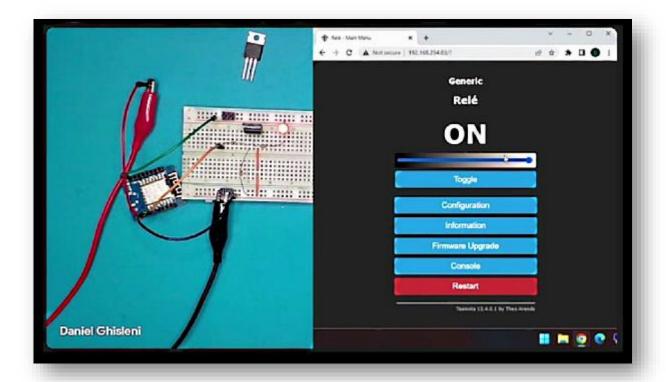


Se é novidade tem que testar, então o Daniel, sempre o Daniel testou no seu novo laboratório, sim o Daniel está de volta em grande estilo, para isso ele montou o circuitinho da figura, o ESP32 alimentado por 5V acionando um MOSFET do tipo IRLZ44N que liga um LED, testezinho simples, mas valioso.

Para acionar a saída o Daniel está usando um aplicativo TASMOTA que comando as saídas do ESP32 e família através da wifi, o Daniel é especialista nesse tipo de aplicações, e eu vou deixar o link do canal dele onde ele explica bem explicadinho como usar, configurar, interligar tudo isso e muito mais.

O circuito é muito simples.

#### 7. O TESTE.

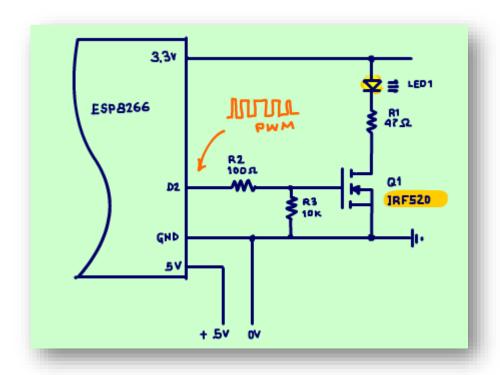


O teste que o Daniel vai fazer é acionar a saída do ESP32 com um sinal do tipo PWM, primeiro ligando o IRLZ44N, o MOSFET de baixo VGS para ligar direto no ESP32, observe que o LED acende com toda a intensidade e responde perfeitamente ao controle do PWM, funciona que é uma beleza.

Depois o Daniel vai colocar um MOSFET comum, o IRF520 e então observe que o LED não consegue acender como antes e o controle do PWM fica prejudicado, complicado mesmo.

Vamos ao vídeo.

## 8. CONCLUSÃO.

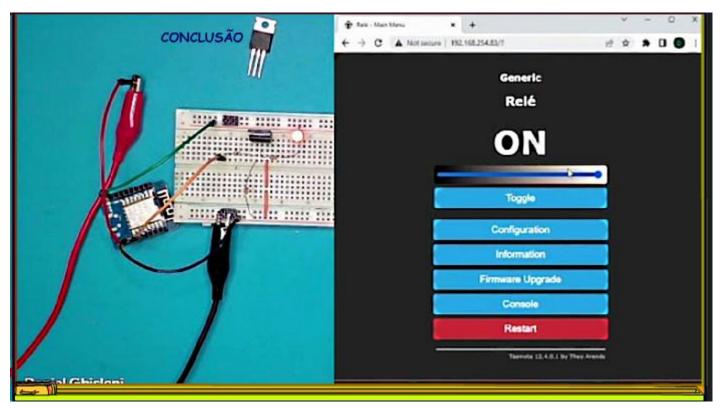

Você viu nesse tutorial uma alternativa muito interessante de MOSFET para usar com o ESP32 e família, um MOSFET de baixa tensão VGS, o IRLZ44N, faça bom proveito.

#### 9. CRÉDITOS

E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal e não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do professor bairros.

Arthurzinho: E não tem site.

Tem sim é www.bairrospd.com lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica

E fique atento ao canal do professor bairros para mais tutoriais sobre eletrônica, até lá!

INCRIÇÃO YOUTUBE: https://www.youtube.com/@professorbairros

VISITE O SITE DO PROFESSOR BAIRROS LÁ TEM O PDF E MUITO MAIS

PARA AULAS ONLINE CONTATE VIA SITE

www.bairrospd.com

SOM: pop alegre Mysteries -30 (fonte YOUTUBE)

20230517 Tá complicado acionar o MOSFET com o seu ESP veja a solução MOSFET com baixo VGS

Tá complicado acionar o MOSFET com o seu ESP32, VEJA A SOLUÇÃO MOSFET com baixo VGS

Tá complicado acionar o MOSFET com o seu ESP32, VEJA A SOLUÇÃO MOSFET com baixo VGS, isso mesmo existe um MOSFET especial para esse tipo de aplicação, é isso que eu vou mostrar nesse tutorial.

Assuntos relacionados.

Canal do Daniel: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=opPsDbW0Ot0&list=PLXilkKbpbwjiDWD\_eZpkPpOEm5j69s\_HM">https://www.youtube.com/watch?v=opPsDbW0Ot0&list=PLXilkKbpbwjiDWD\_eZpkPpOEm5j69s\_HM</a>

Quanta teoria eu preciso para trabalhar com eletrônica?: <a href="https://youtu.be/-5T6T3sljDo">https://youtu.be/-5T6T3sljDo</a>

SEO:

ESP32, como ligar um MOSFET com o ESP32, ligando cargas pesadas com o ESP32, IRLZ44N, aplicação para o MOSFET IRLZ44N,

YOUTUBE: <a href="https://youtu.be/3ZloAAfnNxY">https://youtu.be/3ZloAAfnNxY</a>