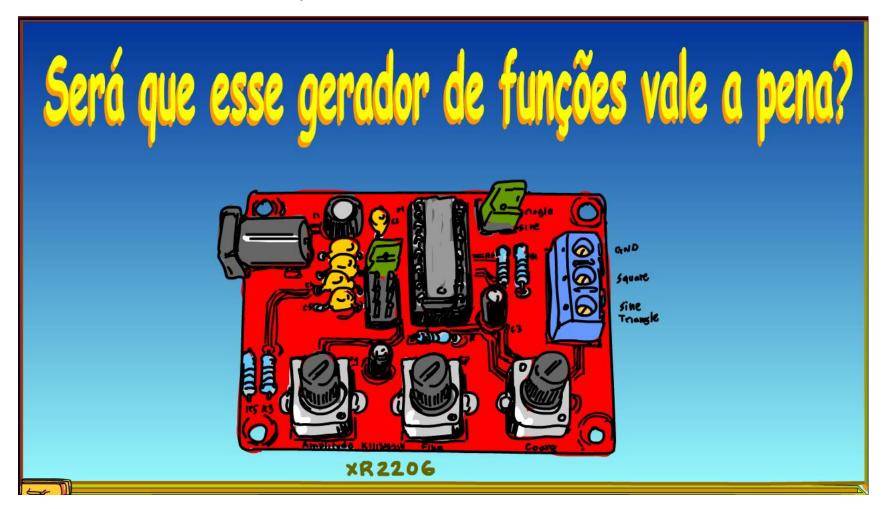
MONTAGEM E TESTE DO GERADOR DE FUNÇÕES XR2206



Professor Bairros (15/11/2023)



www.bairrospd.com

VISITE O SITE DO PROFESSOR BAIRROS LÁ EM O PDF E MUITO MAIS. PARA AULAS ONLINE CONTATE VIA SITE.

www.bairrospd.com

https://www.youtube.com/@professorbairros

Sumário

Montagem e teste do gerador de funções XR2206	4
O manual	5
Veja o que faz esse gerador de funções	6
Ajuste da amplitude	7
A fonte de alimentação	8
A montagem	9
Cuidado com os capacitores eletrolíticos	. 10
As ilhas	. 11
Descrição dA montagem	. 12
Como começar	. 13
Foto dos componentes montados	. 14
O ferro de solda	. 15
As resistências	. 16
Os capacitores	. 17
Os capacitores eletrolíticos	. 18
0 Cl	. 19
As peças maiores	. 20
	O manual. Veja o que faz esse gerador de funções. Ajuste da amplitude. A fonte de alimentação. A montagem. Cuidado com os capacitores eletrolíticos. As ilhas. Descrição dA montagem Como começar. Foto dos componentes montados O ferro de solda. As resistências Os capacitores.

18.	3. Os potenciômetros	21
19.	0. 0 teste	22
20.	Os ajustes	23
21.	. Os sinais de saída	24
22.	As frequências	25
23.	A forma de onda gerada	26
24.	. Os testes	27
25.	. Conclusão	28
1.	Créditos	

1. MONTAGEM E TESTE DO GERADOR DE FUNÇÕES XR2206




Eu comprei e montei o gerador de funções mais barato do mercado e que funciona!

Nesse tutorial eu vou mostrar a minha experiência nessa montagem e os testes, será que vale a pena comprar um desses?

É o que veremos nesse tutorial.


Vamos lá.

2. O MANUAL.

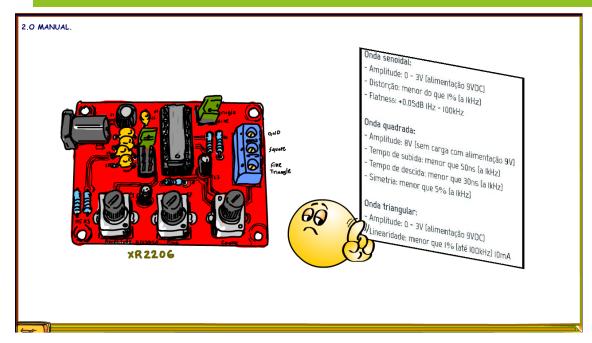

Primeiro de tudo, o manual que vem com o kit é muito, mas muito simples mesmo, mas tenho boas notícias, vou deixar um manual melhorado no site, vou deixar também o link na descrição desse vídeo, o problema é que está em inglês, mas não criemos cânico, Vou fazer esse tutorial baseado nesse manual, tudo traduzido é claro.

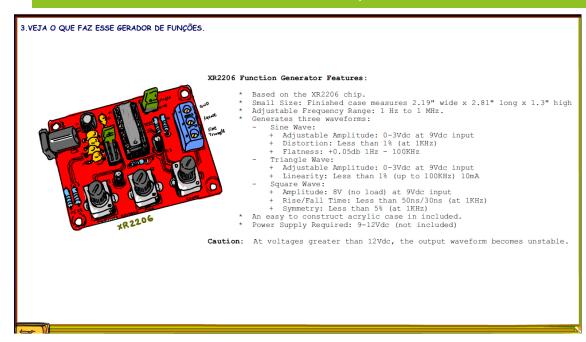3. VEJA O QUE FAZ ESSE GERADOR DE FUNÇÕES.




A primeiro observação sobre esse kit é o preço, é muito barato mesmo, então agora ficou fácil para você ter o seu gerador de funções, claro que um gerador de funções simples, mas está prontinho para usar nos seus projetos mais comuns, manutenção e muitas outras aplicações.

Gera onda senoidal com frequência ajustável entre 1 KHz e 1 MHz, isso é que diz o manual, para mim essa é a principal função, mas já vou avisando no kit que eu montei não chegou a 1 MHz, mas chegou tranquilo a 300 kHz, uma frequência bem boa para a maioria dos projetos para quem está iniciando na eletrônica, muito bom para quem está trabalhando com áudio.


Esse kit também gera onda quadrada e onda triangular, mas esse tipo de onda qualquer 555 gera tranquilo.

4. AJUSTE DA AMPLITUDE.

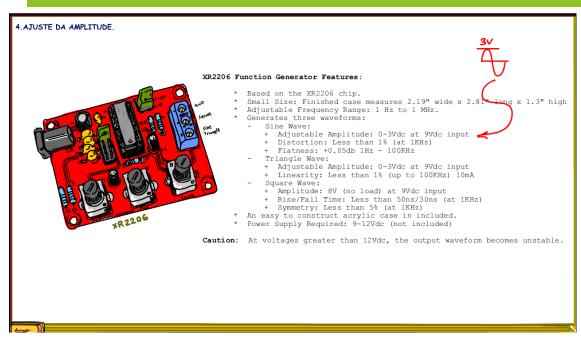

Outra característica importante é que esse kit pode ajustar a amplitude do sinal gerado, para o sinal senoidal a tensão pode ser ajustada até 3Vp, um valor excelente para a maioria das aplicações.


5. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO.

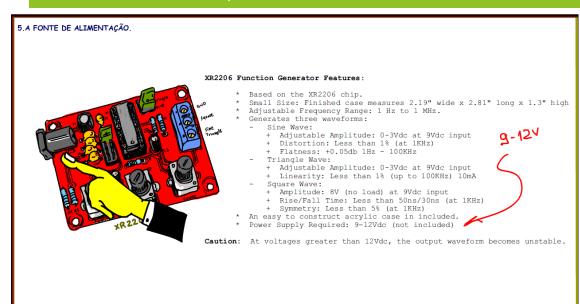

Quanto a fonte de alimentação, o consumo é muito baixo, então você alimentar tranquilamente com uma bateria de 9V, essas pilhas quadradinhas.


Se você estiver alimentando com uma fonte de tensão a minha sugestão que alimente com 9V, quando a tensão de alimentação se aproxima de 12V o sinal de saída começa a distorcer muito.

6. A MONTAGEM.

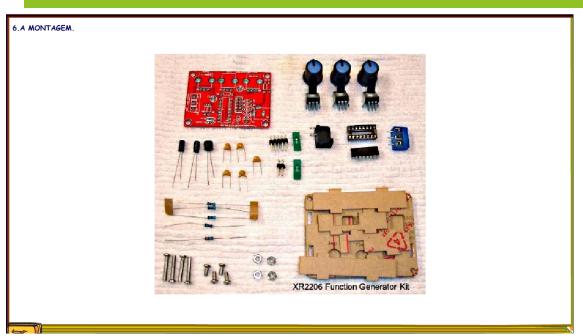


Um dos motivos do custo tão baixo é que esse é um kit que você terá que montar, mas o circuito é simples, com poucos componentes, então a montagem não tem grandes complicações, é só ter atenção.

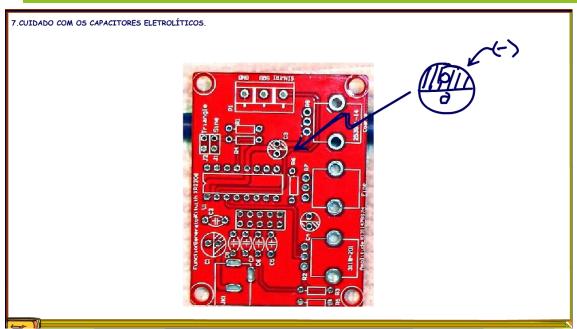7. CUIDADO COM OS CAPACITORES ELETROLÍTICOS.




A única observação é quanto ao silk do capacitor eletrolítico, o fabricante não marcou o positivo com todo mundo faz, com o sinal de positivo, eles marcaram a posição do negativo com uma hachura.

8. AS ILHAS.

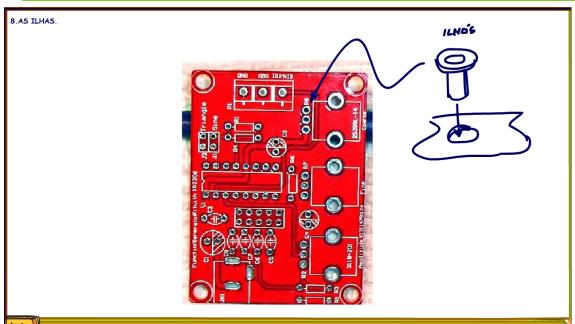

Outro detalhe é que as ilhas não são feitas com cobre metalizado, mas com ilhoses, uma forma bem mais econômica e que funciona bem.

9. DESCRIÇÃO DA MONTAGEM

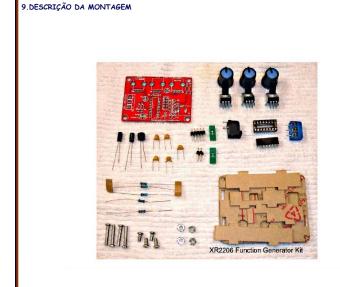

XR2206 Function Generator Assembly & Operations Manual


By Steven Vagts

Z-100 LifeLine
Insert, Issue #132

O manual que eu deixei no site do Professor Bairros, www.bairrospd.com tem o passo a passo para a montagem, eu vou passar aqui de forma rápida para que vocês tenham a versão em português, a sugestão é seguir esses passos para a montagem.

Veja a placa para a montagem, frente e verso, todos os componentes serão montados do lado do silk, onde as referências dos componentes estão desenhadas, referência é o nome do componente no diagrama.

10.COMO COMEÇAR.

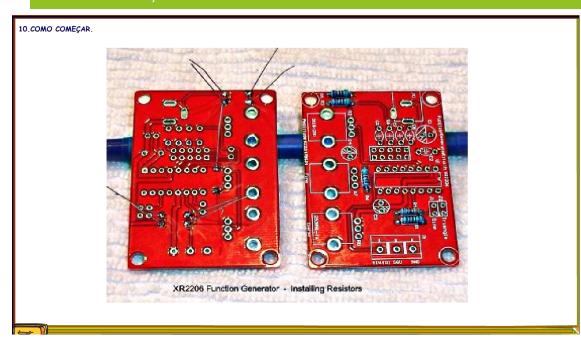

Para a montagem a sugestão é iniciar pelos componentes menores, as resistências.


Para fixar a placa, a sugestão é colocar a placa sobre uma toalhinha, assim depois de inserir o componente e virar a placa, apoiando na toalha ele não cai, eu tenho um short e um vídeo bem antigo falando sobre essa dica tá tudo lá, na descrição desse vídeo.

11.FOTO DOS COMPONENTES MONTADOS




Se você tiver dúvida onde montar, é só olhar a foto com os componentes montados.

12.0 FERRO DE SOLDA.

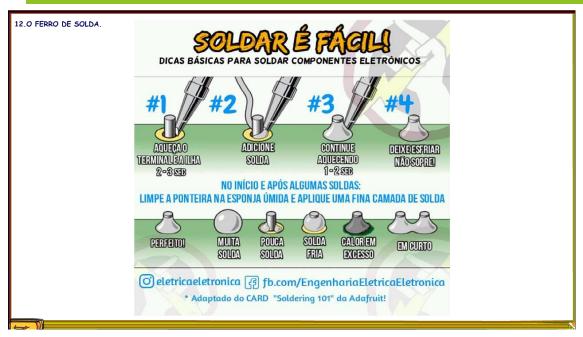


Use um ferro de solda para eletrônica, um ferro de 40W no máximo, 30W é o ideal e se for uma estão de solda ajuste a temperatura para 280, 290 graus, só o suficiente para derreter a solda, ferro muito aquecido danifica a placa e os componentes.

13.AS RESISTÊNCIAS

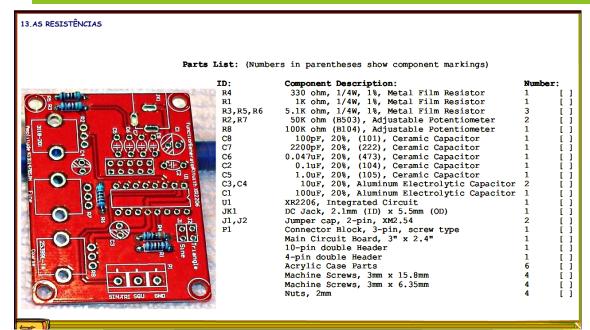


Primeiro monte as resistências, a lista de peças é bem esclarecedora sobre o valor e a referência da resistência.

14.OS CAPACITORES.

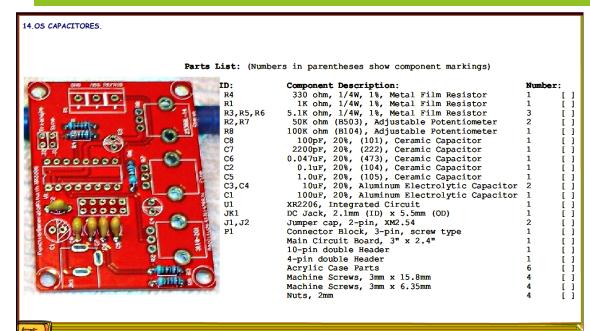


Monte os capacitores de cerâmica, na lista além dos valores tem o valor em PF que é o que vem impresso no capacitor de cerâmica, observe o código, e claro que esse tipo de capacitor não tem lado para montar, ele não é polarizado.

15.OS CAPACITORES ELETROLÍTICOS.

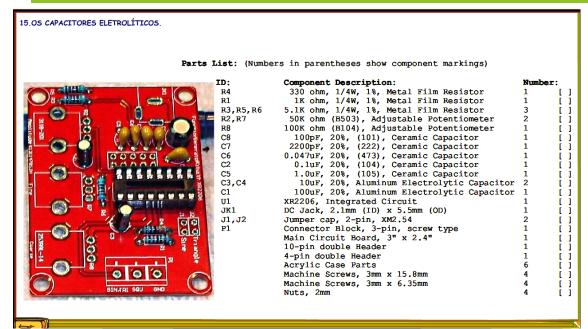

Monte os capacitores eletrolíticos, aqui você tem que ter muito cuidado, o capacitor é polarizado e no silk da placa está desenhado o lado negativo, é o lado com a hachura.

16.0 CI.

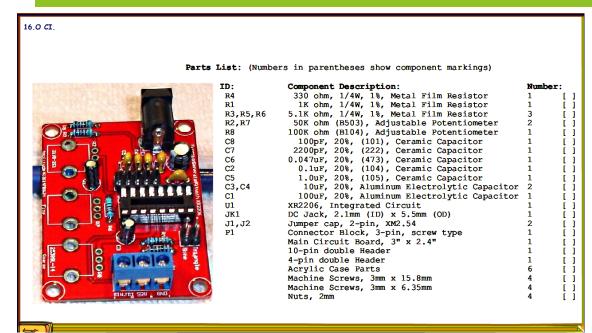


A montagem do CI, o gerador de sinais, não tem segredo, o CI é montado num soquete, então tenha cuidado que a posição do pino 1 figue bem clara.

Ao montar o soquete a sugestão é primeiro soldar um só pino, isso para fixar o soquete, depois de ajustar a posição é que você deverá soldar os outros pinos, faça isso para todos os componentes com muitos pinos.


Eu achei ótimo eles terem mandado o soquete para a montagem do CI, esse é um hábito que eu sugiro que você siga nas suas montagens experimentais, use soquete, fica fácil de montar e fica fácil de trocar o CI caso seja necessário.

17.AS PEÇAS MAIORES.

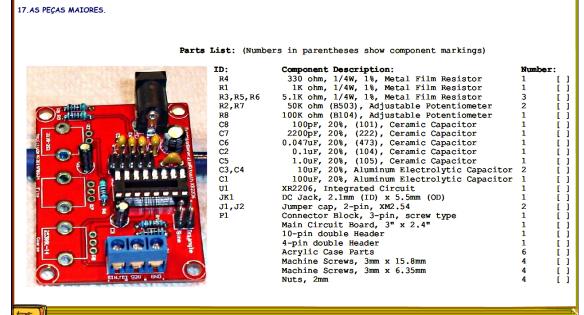


Depois de soldar o CI solde as peças maiores, os conectores, cuidado com o conetor azul, ele tem lado, o lado com os buraquinhos para inserir os fios fica para fora da placa, inverter esse conector é um erro bastante comum.

18.OS POTENCIÔMETROS

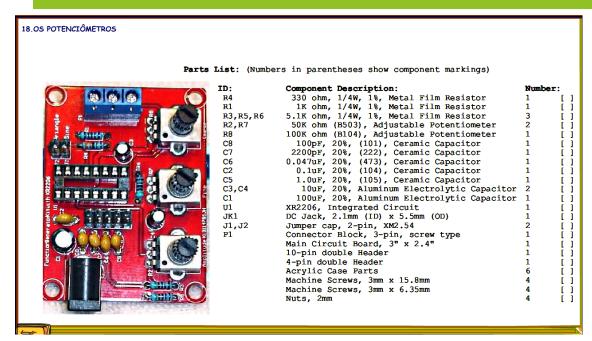

Solde os potenciômetros, eles têm um pino de fixação que deve ser soldado, eu preferi só encaixar, assim fica fácil trocar, eu só soldei os pinos do potenciômetro mesmo, preste atenção que não são todos do mesmo valor.


19.0 TESTE.

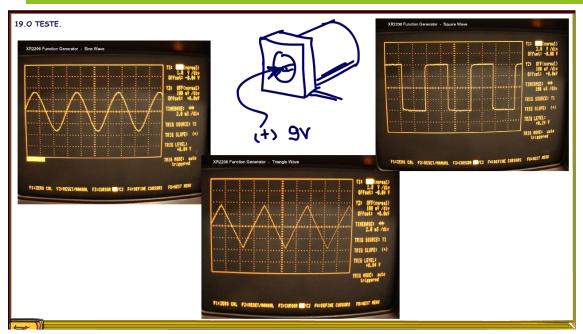

Depois de tudo montado, coloque o CI no soquete e alimente o módulo, eu usei para teste uma bateria de 9V, a minha sugestão é que não use tensão de alimentação maior do que 9V, o sinal fica distorcido.


Se você usar um conector para montar a bateria o pino central do conector da placa é o positivo, ele vai direto no pino 4 do CI, você pode conferir com o seu multimetro na escala de continuidade.

20.OS AJUSTES.

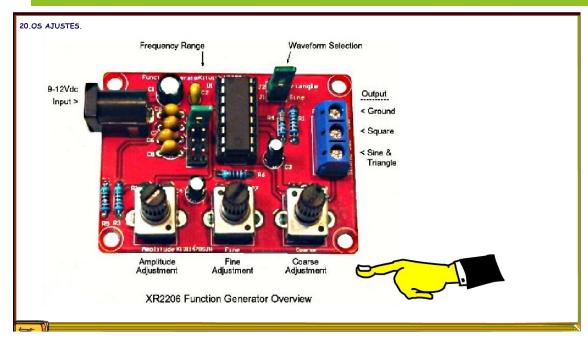

Todas as formas de ondas possuem três ajustes, amplitude e dois para o ajuste fino e grosso (coarse) da frequência.


21.OS SINAIS DE SAÍDA.

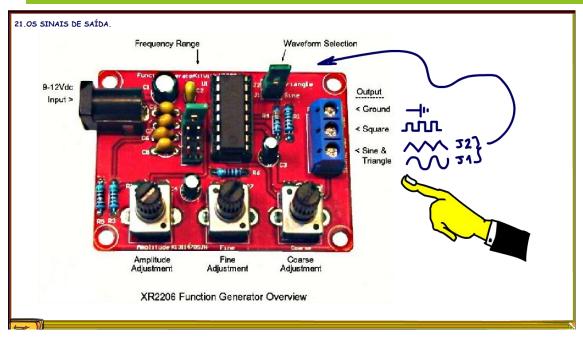

Existem três tipos de sinais de saída, o senoidal, o triangular e a saída para onda quadrada, esses sinais estão disponíveis no conector azul de saída.

O conector azul tem um pino de terra, um pino para onda quadra e o sinal do último pino deve ser selecionada pelas chave J1 e J2, pode ser um sinal senoidal ou um sinal de onda triangular, simples assim.


22. AS FREQUÊNCIAS.

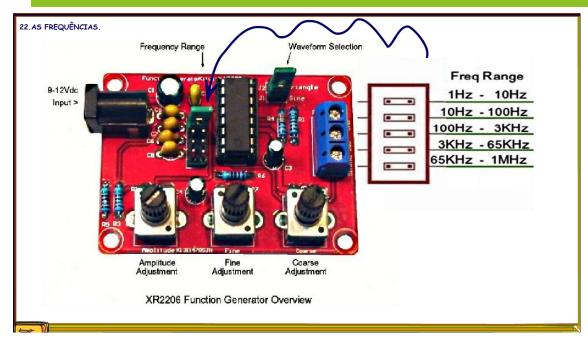

Para selecionar a frequência você terá que deslocar o jumper, na figura você pode ver o jumper posicionado para a menor frequência de 1Hz a 10Hz, conforme você vai deslocando o jumper para o outro lado a frequência vai aumentando.


Se você montou algum capacitor de cerâmica que define a frequência na posição errada, tudo vai funcionar, mas as frequências não vão aumentar na ordem indicada no manual.

23.A FORMA DE ONDA GERADA.

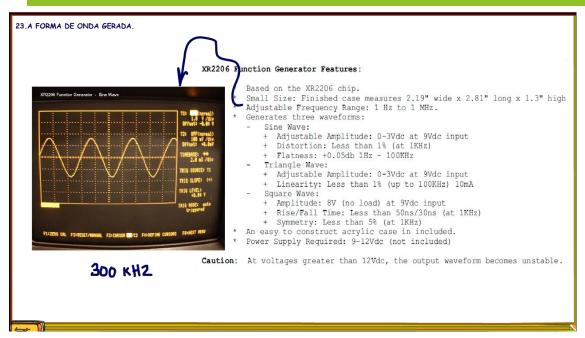


No manual tem a foto das formas de onda gerada medidas num osciloscópio eu medi com o meu osciloscópio e as imagens ficaram idênticas, até 300 KHz, acima dessa frequência o sinal senoidal começou a distorcer, para um equipamento tão simples, achei a resposta surpreendente.

24.OS TESTES.

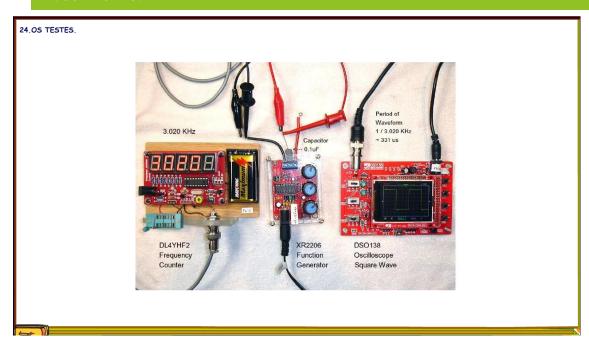

O teste é simples, ligue e meça a forma de onda num osciloscópio, você também poderá medir a frequência num multímetro que tenha essa função, ou ainda posicionar o cursor na frequência de 10Hz a 100Hz, selecionar o gerador como gerador senoidal e medir a tensão AC com multímetro comum, altere a amplitude e veja o valor alterando no seu multímetro.

25. CONCLUSÃO.

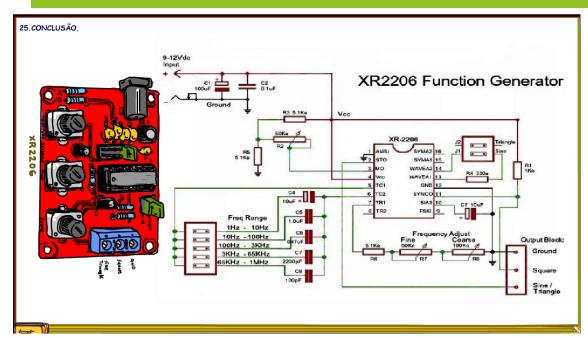

Pronto, isso é tudo sobre esse aparelhinho, que pelo preço, facilidade de uso e formas de ondas geradas, eu considero fantástico, se você está iniciando e quer investir num gerador baratinho e que funciona eu sugiro esse gerador, bom proveito.

1. CRÉDITOS

E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal e não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do professor bairros.

Arthurzinho: E não tem site.

Tem sim é <u>www.bairrospd.com</u> lá você encontra o pdf e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica

E fique atento ao canal do professor bairros para mais tutoriais sobre eletrônica, até lá!



www.bairrospd.com

https://www.youtube.com/channel/UC_ttfxnYdBh4IbiR9twtpPA

20221206 Montagem e teste do gerador de funções XR2206

Montagem e teste do gerador de funções XR2206

Eu comprei e montei o gerador de funções mais barato do mercado e que funciona!

Nesse tutorial eu vou mostrar a minha experiência nessa montagem e testes, será que vale a pena comprar um desses?

É o que veremos nesse tutorial.

Assuntos relacionados.

A dica da toalha e montagem:

https://youtube.com/shorts/lbMzF9Co5-s?si=YdDq_1Mu1LU_I4-u

https://youtu.be/fakbqjb4oMk

VISITE O SITE DO PROFESSOR BAIRROS LÁ TEM O PDF E MUITO MAIS

PARA AULAS ONLINE CONTATE VIA SITE

www.bairrospd.com

SOM: pop alegre Mysteries -30 (fonte YOUTUBE)

SEO:Gerador de sinais, como montar um gerador de sinais, Montagem e teste do gerador de funções XR2206, gerador de funções, como montar um gerador de funções,

YUOTUBE: https://youtu.be/vPMzQ0VQ77M

20231114 Montagem e teste do gerador de funções XR2206